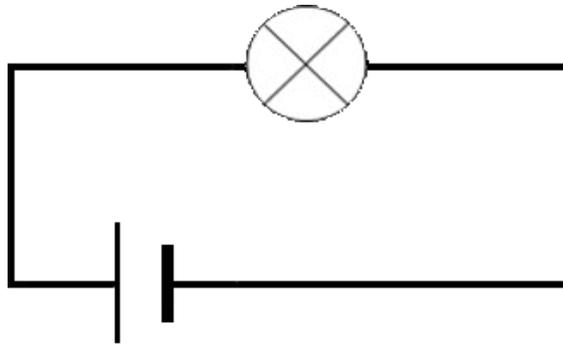


Der einfache Stromkreis

Die Grundelemente des elektrischen Stromkreises sind:

- Stromquelle (z.B. Batterie, Netzgerät, ...)
- elektrische Leiter (z.B. Kabel, Draht, Leiterbahnen, Fahrradrahmen, ...)
- Wandler (wandelt den Strom in Licht, Bewegung oder Wärme um, z.B. Glühlampe, Motor oder Heizwiderstand, Kühlschrank, TV-Gerät, ...)



Damit ein Strom fließen kann, muss der Stromkreis geschlossen sein.