



Stromkreis


Thema: Strom

Name: _____


Klasse: _____ Datum: _____

Leuchtet die Lampe?

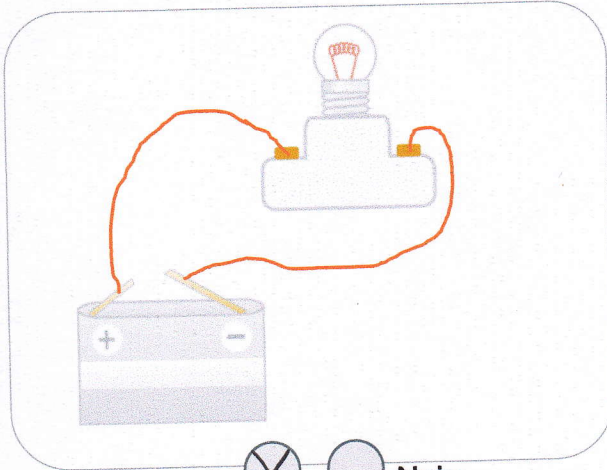
Aufgabe: Überprüfe den Stromkreis – leuchtet die Lampe? Kreuze an.




Ja ☒ Nein ☐

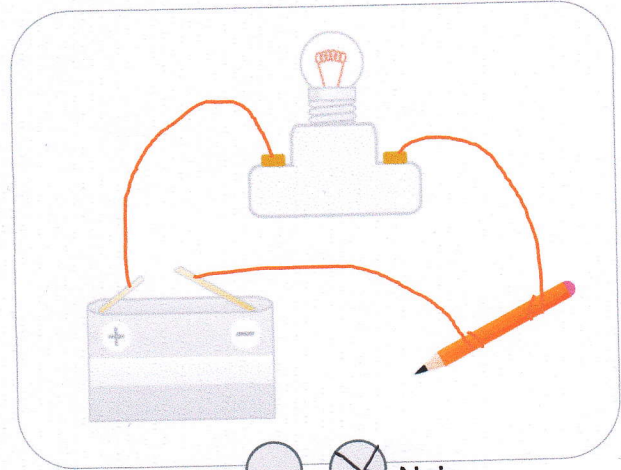


Ja ☐ Nein ☒

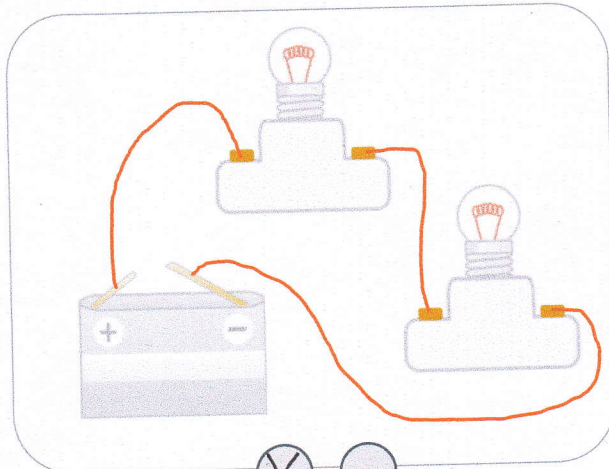


Ja ☒ Nein ☐

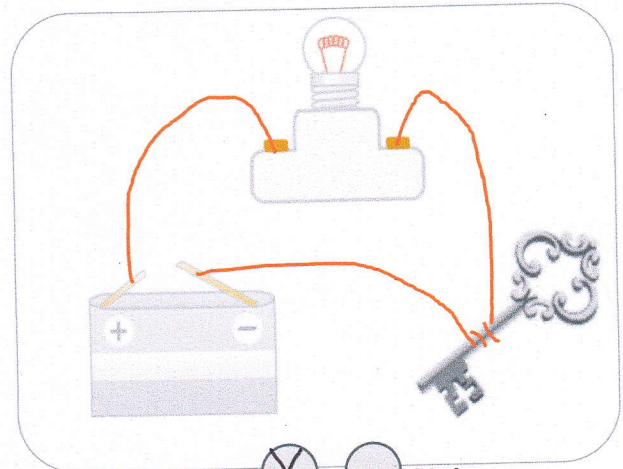

Ja ☒ Nein ☐

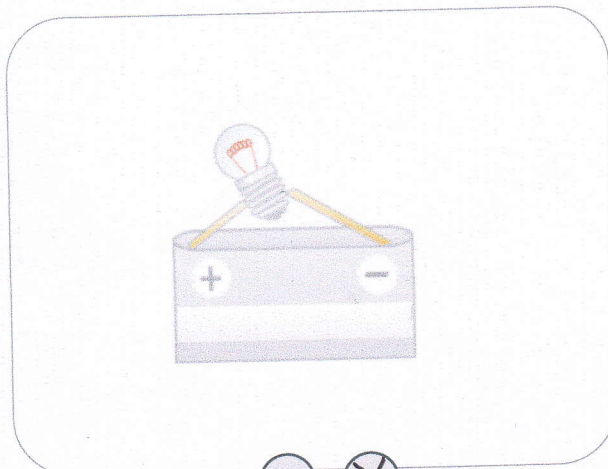

Ja ☐ Nein ☒

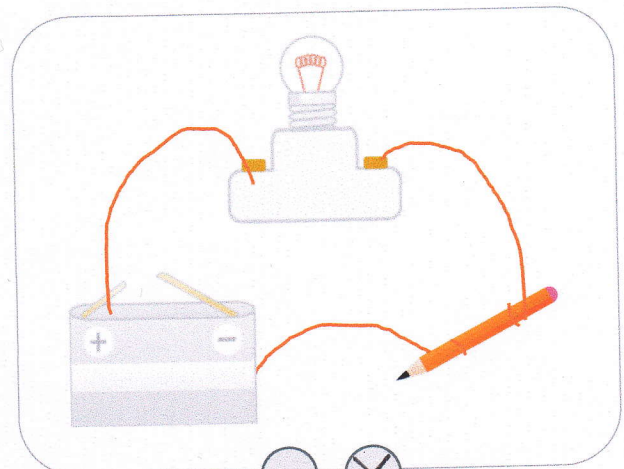

Ja ☐ Nein ☒