



Schaltkreise

Thema: Strom

Name: _____

Klasse: _____ Datum: _____

Aufgabe: Male die Lampen an, die in dem Schalkreis leuchten. Viel Erfolg!

